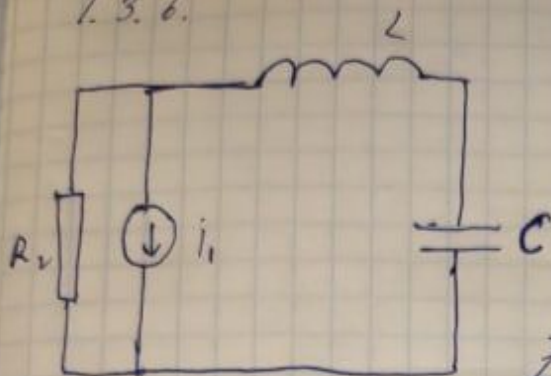


Вариант №23

1.3.6.



$$R_2 = 5 \text{ Ом}, L = 5 \text{ Гн}, C = 0,1 \text{ Ф}$$

$$i_1 = 10 \cos(t - 40^\circ)$$

Как было рассчитано в задании 1.3.5:

$$Z_L = 5 e^{j90^\circ} = 5j$$

$$Z_{LC} = 5 e^{-j30^\circ} = -5j$$

$$Z_C = 10 e^{-j90^\circ} = -10j$$

$$Z_{\text{вх}} = \frac{-5}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ} = \frac{5}{2} - \frac{5}{2}j$$

$$\dot{I}_1 = 10 e^{-j180^\circ} = -10$$

$$\dot{I}_2 = 5\sqrt{2} e^{j135^\circ} = -5 + 5j$$

$$\dot{I}_{LC} = 5\sqrt{2} e^{-j135^\circ} = -5 - 5j$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 = \dot{U}_{LC} = \dot{I}_{LC} \cdot Z_{LC} = 5\sqrt{2} e^{j135^\circ} \cdot 5 e^{j90^\circ} = 25\sqrt{2} e^{j135^\circ}$$

$$\dot{U}_L = \dot{I}_{LC} \cdot Z_L = 5\sqrt{2} e^{j135^\circ} \cdot 5 e^{j90^\circ} = 25\sqrt{2} e^{j45^\circ}$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}_{LC} \cdot Z_C = 5\sqrt{2} e^{j135^\circ} \cdot 10 e^{-j90^\circ} = 50\sqrt{2} e^{j135^\circ}$$

$$\overline{P}_{S1} = -\dot{U}_1 \cdot \dot{I}_1 = -25\sqrt{2} e^{j135^\circ} \cdot 10 e^{-j180^\circ} = 250\sqrt{2} e^{j135^\circ} = -250 + 250j$$

$$P_{S1} = 250\sqrt{2} \quad P_1 = -250 \quad P_{Q1} = 250$$

$$\overline{P}_{S2} = \dot{U}_2 \cdot \dot{I}_2 = 25\sqrt{2} e^{j135^\circ} \cdot 5\sqrt{2} e^{j135^\circ} = 250 e^{j50^\circ} = -250j$$

$$P_{S2} = 250 \quad P_2 = 0 \quad P_{Q2} = -250$$

$$\overline{P}_{SL} = \dot{U}_L \cdot \dot{I}_{LC} = 25\sqrt{2} e^{-j45^\circ} \cdot 5\sqrt{2} e^{-j135^\circ} = 250 e^{-j180^\circ} = -250$$

$$P_{SL} = 250 \quad P_L = -250 \quad P_{QL} = 0$$

$$\overline{P}_{SC} = \dot{U}_C \cdot \dot{I}_{LC} = 50\sqrt{2} e^{j135^\circ} \cdot 5\sqrt{2} e^{-j135^\circ} = 500 e^{j0^\circ} = 500$$

$$P_{SC} = 500 \quad P_C = 500 \quad P_{QC} = 0$$

$$\overline{P}_{S1} + \overline{P}_{S2} + \overline{P}_{S3} + \overline{P}_{Sc} = -250 + 250j - 250j - 250 + 500 = 0$$

$$9 \angle 0^\circ = 0, \angle 0^\circ = 1 \text{ and } 0^\circ = 0$$

$$(1000 - 500) \angle 0^\circ = j$$

The circuit is a parallel RLC circuit.

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{-j\omega C}}$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{1000} + \frac{1}{j1000} + \frac{1}{-j1000}}$$

$$Z = 1000 \angle 0^\circ$$

$$Z = 1000 \angle 0^\circ$$