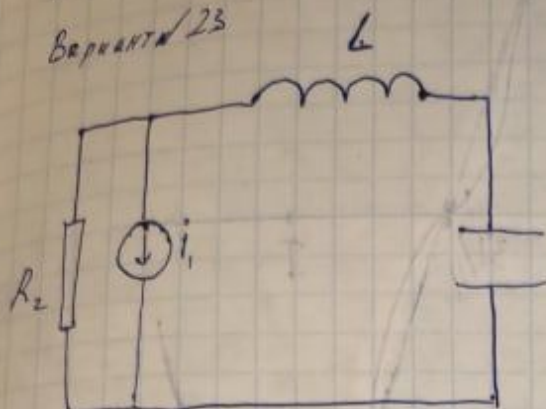


1.3.5

Вариант 23



$$R_2 = 5 \text{ Ом}, L = 5 \text{ мГн}, C = 0,1 \text{ Ф}$$

$$i_1 = 10 \cos(t - 180^\circ)$$

$$\dot{I}_1 = 10 e^{-j \cdot 180^\circ} = -10j$$

$$\omega = 1$$

$$Z_{LC} = Z_L + Z_C$$

$$Z_L = \omega L e^{j90^\circ} = 5 e^{j90^\circ} = 5j$$

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} e^{-j90^\circ} = 10 e^{-j90^\circ} = -10j$$

$$Z_{LC} = 5j - 10j = -5j = 5 e^{-j90^\circ}$$

$$Z_{ix} = \frac{Z_{LC} \cdot R_2}{Z_{LC} + R_2} = \frac{-25j}{5 + 5j} = \frac{25 e^{-j90^\circ}}{5\sqrt{2} e^{-j45^\circ}} = \frac{5}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ}$$

$$\dot{U}_0 = \dot{I}_1 \cdot Z_{ix}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_0$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{R_2} = \frac{\dot{I}_1 \cdot Z_{ix}}{R_2} = \frac{10 e^{-j180^\circ} \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ}}{5} = 5\sqrt{2} e^{-j225^\circ} = 5\sqrt{2} e^{j135^\circ} = -5 + 5j$$

$$i_2 = 5\sqrt{2} \cos(t + 135^\circ)$$

$$\dot{I}_{LC} = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = -10j + 5 - 5j = -5 - 5j = 5\sqrt{2} e^{-j135^\circ}$$

ВД

