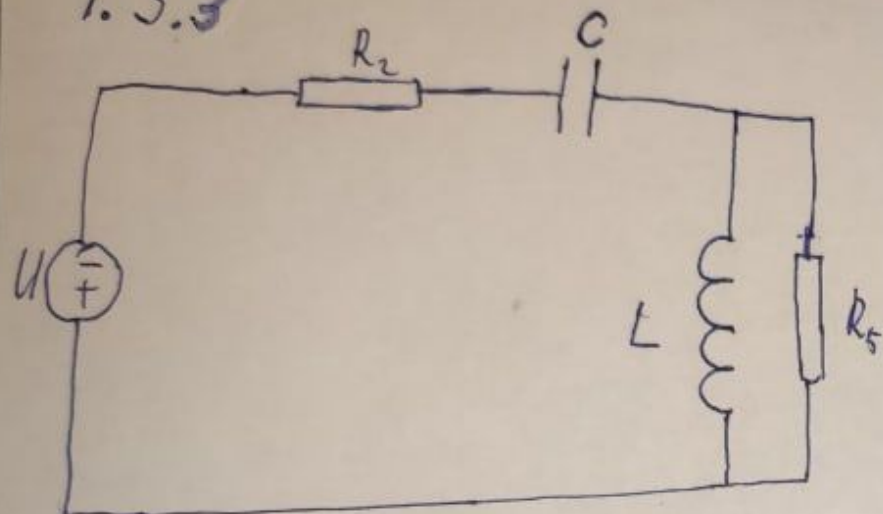


Вариант N23

1.3.3



$|Z_{\text{ex}}|, \varphi, Y_{\text{ex}}$

$$R_2 = 0,5 \text{ Ом} \quad |Z_C| = 3$$

$$|Z_L| = 2 \quad R_5 = 2 \text{ Ом}$$

$$Z_C = |Z_C| \cdot e^{-j90^\circ} = -3i$$

$$Z_L = |Z_L| e^{j90^\circ} = 2i$$

$$\frac{1}{Z_{LR5}} = \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{R_5} = \frac{Z_L + R_5}{Z_L \cdot R_5} = \frac{2 + 2i}{4i} = \frac{2\sqrt{2} e^{j45^\circ}}{4 e^{j90^\circ}} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j45^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ}$$

$$Z_{\text{ex}} = R_2 + Z_C + Z_{LR5} = 0,5 - 3i + 1 + 1i = 1,5 - 2i = 2,5 e^{-j \arccos \frac{3}{5}}$$

$$Y_{\text{ex}} = \frac{1}{Z_{\text{ex}}} = 0,4 e^{j \arccos \frac{3}{5}}$$

$$\varphi = -\arccos \frac{3}{5}$$